

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

УДК 621.341.572

## ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ ИНВЕРТОРОМ С РЕЗОНАНСНЫМ КОНТУРОМ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА

Ф.Р. Исмагилов, Н.А.Фролов, А.Ф. Ягудин

г. Уфа, Уфимский государственный авиационный технический университет

## VARIABLE-FREQUENCY CONTROL FEATURES OF AN AUTONOMOUS INVERTER WITH THIRD ORDER RESONANT CIRCUIT

F.R. Ismagilov, N.A. Frolov, A.F. Yagudin

Ufa, State Aviation Technical University

Приводится анализ режимов работы автономного инвертора напряжения с резонансным нагрузочным контуром третьего порядка, при изменении сопротивления нагрузки от нулевого до бесконечного значений с одновременным обеспечением заданного значения тока в момент коммутации силовых ключей.

**Ключевые слова:** инвертор, резонансный контур, управление.

Operating mode of an autonomous voltage inverter with a third order resonant circuit when changing the load resistance from zero to infinite value with simultaneous provision with current reference at the power keys commutation moment is analyzed.

**Keywords:** inverter, resonant circuit, control.

Автономные инверторы напряжения или тока, включающие в себя резонансные нагрузочные контуры порядка выше второго, обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с известными схемами контуров второго порядка за счёт дополнительных степеней свобод. Однако это затрудняет автоматический поиск оптимальных режимов, так как имеется не одно состояние инвертора, при котором выполняются параметры управления.

В настоящей работе проводится анализ режимов работы автономного инвертора напряжения с резонансным нагрузочным контуром третьего порядка при изменении сопротивления нагрузки от нулевого до бесконечного значений с одновременным обеспечением заданного значения тока в момент коммутации силовых ключей.

Рассмотрим транзисторный резонансный инвертор напряжения с нагрузочным контуром третьего порядка, показанный на рис. 1. Схема и параметры нагрузочного контура взяты из работ [1, 2], в которых показано, что при определённых соотношениях значений реактивных элементов возможна коммутация при нулевом токе и посто-

янной частоте при изменении сопротивления нагрузки от нуля до бесконечности с сохранением режима источника тока. С другой стороны, повышенный порядок нагрузочного контура увеличивает число режимов работы инвертора, при которых возможно переключение при заданном значении тока через ключи, а также расширяются возможности частотного управления инвертором.

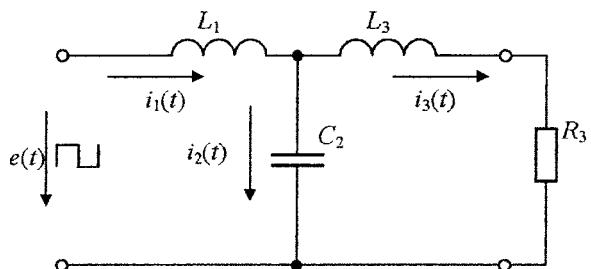


Рис. 1

Принимая нормированные значения элементов  $L_1 = 1$ ,  $C_2 = 1$ ,  $E = 1$ , запишем систему уравнений цепи (рис. 1):

$$\begin{cases} I_3 = \frac{1}{-\omega^2 R_3 + (-j)\omega^3 L_3 + R_3 + j\omega + j\omega L_3}, \\ I_2 = \frac{j\omega(j\omega L_3 + R_3)}{-\omega^2 R_3 + (-j)\omega^3 L_3 + R_3 + j\omega + j\omega L_3}, \\ I_1 = \frac{\omega^2 L_3 + (-j)\omega R_3 - 1}{-\omega^2 R_3 + (-j)\omega^3 L_3 + R_3 + j\omega + j\omega L_3}. \end{cases} \quad (1)$$

Входное напряжение (мейндр) разложим в ряд Фурье по косинусам

$$e(t) = \frac{4 \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \cos(n\omega t)}{\pi n} \quad (2)$$

В таком случае очевидно

$$i_1(t) = \frac{4 \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) (\cos(n\omega t) \operatorname{Re}(I_1) - \sin(n\omega t) \operatorname{Im}(I_1))}{\pi n}. \quad (3)$$

Для определения зависимости частоты входного напряжения  $e(t)$  от значения сопротивления нагрузки  $R_3$ , при котором значение входного тока  $i_1(t)$  равно заданному значению в момент переключения, положим  $t = \frac{\pi}{2\omega}$  и запишем (3) в виде

$$i_1(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( -\frac{2 \operatorname{Im}(I_1) (1 - (-1)^n)}{\pi n} \right). \quad (4)$$

Принимая нормированные значения элементов  $L_1 = 1$ ,  $C_2 = 1$ , запишем (4) с учётом (1) в виде

$$i_1(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2\omega \left( L_3 + 1 - 2\omega^2 n^2 L_3 - \omega^2 n^2 L_3^2 + \omega^4 n^4 L_3^2 - R_3^2 + \omega^2 n^2 R_3^2 \right) \left( 1 - (-1)^n \right) / \left( (R_3^2 - 2\omega^2 n^2 R_3^2 + \omega^4 n^4 R_3^2 + \omega^2 n^2 L_3^2 + 2\omega^2 n^2 L_3 - 2\omega^4 n^4 L_3^2 + \omega^2 n^2 - 2\omega^4 n^4 L_3 + \omega^6 n^6 L_3^2) \pi \right). \quad (5)$$

На рис. 2 приводится зависимость значения входного тока  $i_1(t)$  в момент переключения от

частоты входного напряжения  $e(t)$  для  $R_3 = 1/2$  и  $L_3 = \frac{5}{4}$ .

Из рис. 2 видно, что существуют две частоты входного напряжения, при котором имеет место нулевое значение входного тока  $i_1(t)$  в момент переключения. В этой связи представляет интерес найти зависимость частоты входного напряжения от сопротивления нагрузки  $R_3$ .

Данная зависимость представлена на рис. 3, из которого следует, что режим источника тока реализуется при частоте  $\omega = 1$ , а режим источника напряжения при  $\omega = \frac{1}{2} \dots \frac{3\sqrt{5}}{5}$ . Последнее непосредственно следует из (5), если положить  $R_3 = \infty$  и  $R_3 = 0$ .

Выражение (5) позволяет получить значения частоты входного напряжения  $e(t)$  для любой заданной величины входного тока  $i_1(t)$  в момент переключения в зависимости от  $L_3$  и  $R_3$ .

Зависимость действующего значения напряжения на нагрузке  $R_3$  от величины последнего показана на рис. 4, откуда следует, что в режиме источника напряжения значение последнего на нагрузке изменяется в интервале 1,125...1,225 вольт, а в режиме источника тока имеет место линейная зависимость напряжения на нагрузке  $R_3$  от его величины.

Таким образом, возникает возможность получения двух режимов работы инвертора в широком диапазоне изменения значений нагрузки при сохранении заданного значения тока в момент коммутации. Переход от режима источника тока к режиму источника напряжения возможен при любом значении сопротивления нагрузки посредством изменения частоты коммутации ключей инвертора, согласно зависимостям на рис. 3.

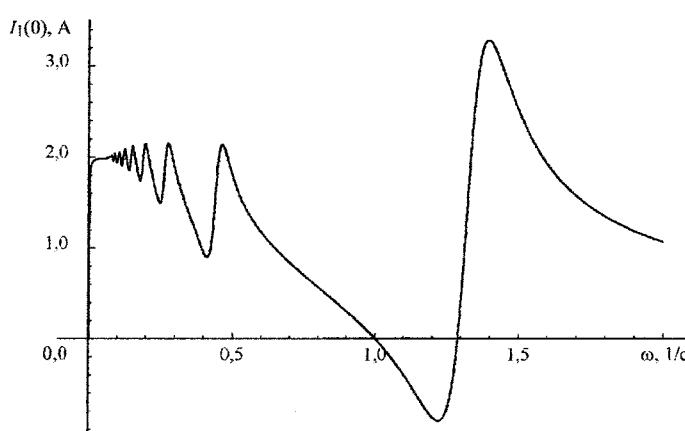


Рис. 2

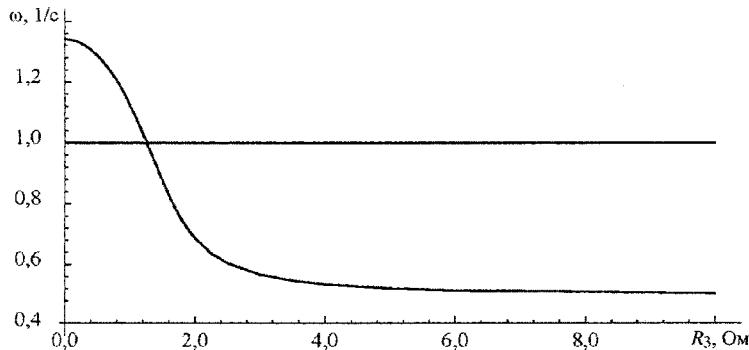


Рис. 3

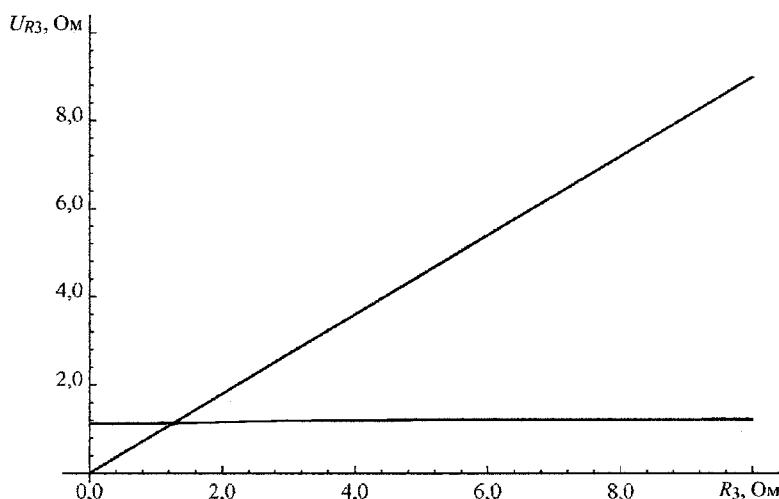


Рис. 4

## Литература

1 Ягудин, А.Ф. Особенности применения фильтров низких частот третьего порядка для автономных инверторов напряжения / А.Ф. Ягудин // Электричество. – 2010. – № 6. – С. 54–58.

2. Фролов, Н.А. О параметрической стабилизации автономного резонансного инвертора с по-

мощью нагрузочного контура третьего порядка / Н.А. Фролов, А.Ф. Ягудин // Электричество. – 2009. – № 7. – С. 68–69.

3. Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М. Ромаш, Ю.И. Драбович, Н.Н. Юрченко, П.Н. Шевченко. – М.: Радио и связь, 1988. – 288 с.

Поступила в редакцию 17.01.2011 г.

**Исмагилов Флюр Рашидович.** Доктор технических наук, профессор кафедры электромеханики, Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа. Область научных интересов – теоретическая электротехника, специальные электромеханические преобразователи энергии. Контактный телефон (347) 273-77-87.

**Ismagilov Flur.** Doctor of Science (Engineering), a professor at the Electrical Engineering Department of Ufa State Aviation Technical University, Ufa. Research interests: theoretical electrical engineering, special electromechanical energy inverters. Tel: (347) 273-77-87.

**Фролов Николай Александрович.** Соискатель кафедры электромеханики Уфимского государственного авиационного технического университета, г. Уфа. Контактный телефон: (347) 230-05-99.

**Frolov Nikolaly.** A candidate for a degree of the Electrical Engineering Department of Ufa State Aviation Technical University, Ufa. Tel: (347) 230-05-99.

**Ягудин Анвар Фаридович.** Аспирант кафедры электромеханики, Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа. Контактный телефон: (347) 266-54-22.

**Yagudin Anvar.** A post-graduate student of the Electrical Engineering Department of Ufa State Aviation Technical University, Ufa. Tel: (347) 230-05-99.